

М. МЭНДЛ



**ИЗБРАННЫХ
СХЕМ**

ЭЛЕКТРОНИКИ

М. МЭНДЛ

2000

ИЗБРАННЫХ
СХЕМ
ЭЛЕКТРОНИКИ

Перевод с английского
под редакцией д-ра техн. наук
Я.С. Ицхоки

Издательство «Мир»
Москва 1980

УДК 621.37

В книге рассматриваются принципы построения широкого набора схем, в том числе усилителей звуковых частот, видеоусилителей, избирательных и резонансных схем генераторов, модуляторов и демодуляторов, источников питания. Описывается также структура более сложных узлов: передающей аппаратуры радио и телевидения, радиоприемных устройств с АМ и ФМ, телевизионных приемников, главным образом цветного изображения. Прилагается достаточно полный словарь современных терминов по радиоэлектронике.

Книга предназначена для самых широких кругов читателей, имеющих дело с импульсной техникой, техникой связи, автоматикой и телемеханикой.

Редакция литературы по новой технике

2401000000

© 1978 Prentice-Hall, Inc.

М $\frac{30404-161}{041(01)-80}$ 161-80

© Перевод на русский язык, «Мир», 1980

М. Мэндел

200 ИЗБРАННЫХ СХЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ

Научный редактор Л.А. Паршина. Младший научный редактор Н.А. Качинская
Художник Т.С. Андреева. Художественный редактор Л.Е. Безрученко
Технический редактор Н.Б. Панфилова. Корректор В.С. Соколов

ИБ № 2067

Сдано в набор 17.08.79. Подписано к печати 28.04.80. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Гарнитура таймс. Печать офсет. Объем 10,75 бум. л. Усл.печ.л. 21.50. Уч.-изд.л. 22.00. Изд. № 20/0689 Тираж 75.000 экз. Зак. 406. Цена 1 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» Москва, 1-й Рижский пер., 2.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. г. Можайск, ул. Мира, 93.

Оглавление

Предисловие редактора перевода	5
Предисловие	6
Глава 1. Усилители звуковой частоты и видеоусилители	7
1.1. Усилители с общим эмиттером и общим истоком	7
1.2. Усилители с общей базой и общим затвором	13
1.3. Усилители с общим коллектором и общим стоком	15
1.4. Классификация усилителей	16
1.5. Типы связи между каскадами	19
1.6. Цепи развязки	23
1.7. Регуляторы тембра	24
1.8. Отрицательная обратная связь	26
1.9. Видеоусилители	30
1.10. Фазоинверторы	32
1.11. Двухтактные усилители	34
Глава 2. Усилители специального назначения	39
2.1. Схема Дарлингтона	39
2.2. Операционные усилители	40
2.3. Дифференциальные усилители	42
2.4. Усилитель сигнала выключения канала цветности	45
2.5. Полосовой усилитель сигналов цветности	47
2.6. Усилитель сигналов цветности	49
2.7. Схема стробирования цветовой вспышки	50
2.8. Магнитные усилители	52
2.9. Магнитный усилитель с самонасыщением	54
2.10. Двухтактный магнитный усилитель	57
2.11. Выходные усилители блоков кадровой и строчной разверток	58
2.12. Усилитель ЧМ-пилот-сигнала	60
Глава 3. Усилители промежуточной и высокой частоты	63
3.1. Принципиальная схема УПЧ	63
3.2. Заграждающие фильтры входного каскада УПЧ	65
3.3. Каскады УПЧ на полевых транзисторах	67
3.4. ВЧ-усилитель	69
3.5. Линейный усилитель класса В	71
3.6. Однотактный усилитель класса С	73
3.7. Двухтактный усилитель класса С	76
3.8. Умножители частоты	78
Глава 4. Генераторы	80
4.1. Генератор по схеме Армстронга	80
4.2. Генератор с регулируемой частотой	82
4.3. Генератор по схеме Хартли	83
4.4. Генератор по схеме Колпитса	85
4.5. Кварцованный генератор	86
4.6. Генератор поднесущей с ФАПЧ	87
4.7. Мультивибратор	90
4.8. Мультивибратор кадровой развертки	92
4.9. Блокинг-генератор	94
4.10. Блокинг-генератор кадровой развертки	95
4.11. Блокинг-генератор строчной развертки	96

Глава 5. Фильтры и аттенуаторы (ослабители)	98
5.1. Общие положения	98
5.2. Фильтры нижних частот типа k	98
5.3. Фильтры нижних частот типа m	101
5.4. Фильтры верхних частот типа k	103
5.5. Фильтры верхних частот типа m	105
5.6. Сбалансированные фильтры	106
5.7. Полосовые фильтры	107
5.8. Заграждающие фильтры	110
5.9. Аттенуаторы (ослабители)	111
5.10. Типы переменных аттенуаторов	112
5.11. Типы постоянных аттенуаторов	115
5.12. Г-образный постоянный аттенуатор	115
5.13. Т- и Н-образные аттенуаторы	117
5.14. П- и О-образные аттенуаторы	119
5.15. Мостовые Т- и Н-образные аттенуаторы	119
5.16. Фильтры частичного подавления одной боковой полосы	120
Глава 6. Модуляционные устройства	123
6.1. Основные виды модуляции	123
6.2. Режим одноктактной АМ	123
6.3. Режим двухтактной АМ	128
6.4. Ширина полосы ЧМ	130
6.5. Коэффициенты частотной модуляции	131
6.6. Обеспечение стабильности частоты несущей при ЧМ	133
6.7. Балансный модулятор	136
6.8. Предварительная коррекция	137
6.9. Ввод импульсов синхронизации в состав телевизионного сигнала	138
6.10. Ввод кадровых синхроимпульсов	142
6.11. Схемы объединения сигналов	144
Глава 7. Демодуляторы и схемы АРГ, АРУ и другие	146
7.1. Детектор АМ-сигналов	146
7.2. Регенеративный детектор	148
7.3. Фазовый детектор	150
7.4. Дискриминатор ЧМ-сигналов	153
7.5. Детектор отношений ЧМ-сигналов	154
7.6. Схема ослабления звуковых сигналов более высоких частот	156
7.7. Видеодетектор	157
7.8. Автоматическая регулировка громкости	159
7.9. Основная схема АРУ	161
7.10. Ключевая схема АРУ	163
7.11. Автоматическая подстройка частоты	165
7.12. Автоматическая регулировка усиления сигналов цветности	166
7.13. Демодулятор цветоразностных сигналов $B - Y$ и $R - Y$	168
Глава 8. Цифровые схемы	171
8.1. Общие положения	171
8.2. Статический триггер	172
8.3. Схема ИЛИ	174
8.4. Схемы ИЛИ-НЕ, И, И-НЕ	176
8.5. Сложные логические схемы	179

8.6. Резисторно-транзисторные и диодно-транзисторные логические схемы	180
8.7. Логика с непосредственными связями	182
8.8. Схема ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ	183
8.9. Представление двоичного числа в прямом и обратном коде	186
Глава 9. Мостовые схемы	189
9.1. Мостик Уитстона	189
9.2. L- и C-мостики Уитстона	191
9.3. Мост Овена	192
9.4. Мост Максвелла	193
9.5. Мост Вина	193
9.6. Резонансный мост	194
9.7. Мост Хея	194
9.8. Мост Шеринга	195
9.9. Детектор мостового типа	195
9.10. Мостовой выпрямитель	196
9.11. Мостовой фазовый детектор	198
9.12. Мостовой антенный переключатель	200
Глава 10. Источники питания и схемы управления	202
10.1. Общие сведения об источниках питания	202
10.2. Однополупериодный выпрямитель	203
10.3. Двухполупериодный выпрямитель	205
10.4. Удвоитель напряжения	206
10.5. Утроитель напряжения	208
10.6. Высоковольтные схемы	210
10.7. Мостовой выпрямитель	212
10.8. Стабилизаторы напряжения	213
10.9. Прерыватели и преобразователи	215
10.10. Схемы с регулируемым напряжением	217
10.11. Схемы с тиристорами	218
10.12. Фазосдвигающая цепь	221
10.13. Схема с игнитроном	222
10.14. Двухполупериодная схема с игнитронами	224
Глава 11. Цепи преобразования формы сигналов	226
11.1. Интегрирующая цепь	226
11.2. Дифференцирующая цепь	229
11.3. Интегрирующе-дифференцирующая цепь	230
11.4. Последовательный диодный ограничитель	232
11.5. Параллельный диодный ограничитель	233
11.6. Двусторонний ограничитель	235
11.7. Выравнивание амплитуд	236
11.8. Схемы фиксации уровня	237
11.9. Формирование пилообразных сигналов	240
11.10. Преобразование пилообразного напряжения в пилообразный ток	241
Глава 12. Реактансные схемы	244
12.1. Основная схема с управляемым реактивным сопротивлением	244
12.2. Реактансная схема RC-типа	245
12.3. Реактансная схема RL-типа	249

344 ОГЛАВЛЕНИЕ

12.4. Схема подстройки с двумя варакторами	251
12.5. Схема с одним варактором	252
Глава 13. Специальные устройства и системы	254
13.1. Делитель частоты на блокинг-генераторе	254
13.2. Делитель частоты накопительного типа	255
13.3. Удвоитель частоты	258
13.4. Одностабильный мультивибратор	259
13.5. Триггер Шмитта	260
13.6. Селектор синхроимпульсов	262
13.7. Индикатор настройки	264
13.8. Система переключения рода работы магнитофона	265
13.9. Схема гашения	267
13.10. Система переключения АМ- и ЧМ-сигналов в стереоприемнике	269
13.11. Системы управления	269
13.12. Сельсины	270
13.13. Дифференциальные сельсины	273
13.14. Электромашинный усилитель — амплидин	275
13.15. Схемы с фотоэлементами	277
13.16. Основные измерительные схемы	279
Глава 14. Интегральные схемы	283
14.1. Особенности интегральных схем	283
14.2. Применение интегральных схем в модулях	284
14.3. Многоэмиттерные транзисторы в схемах ТТЛ-типа	287
14.4. Интегральные схемы с дополняющими МОП-транзисторами	288
14.5. Логические схемы инжекционного типа	289
14.6. Схема вентиля ИЛИ-НЕ инжекционного типа	291
14.7. Схема фиксации с диодами Шоттки	292
Глава 15. Функциональные схемы передающих и приемных устройств	294
15.1. Передатчик АМ-сигналов	294
15.2. Одноканальный передатчик с ЧМ	295
15.3. Многоканальный передатчик с ЧМ	299
15.4. Телевизионный передатчик	301
15.5. Приемник АМ-сигналов	304
15.6. Одноканальный приемник ЧМ-сигналов	305
15.7. Многоканальный приемник ЧМ-сигналов	306
15.8. Телевизионный приемник	308
Указатель терминов	311
Словарь терминов по радиоэлектронике	319
Предметный указатель	339